

# DÍLNA mladého radioamatéra

## Univerzální časové relé s tranzistorem FET

V AR 6/68 bylo popisáno univerzální fotorelén s všeobecným použitím; dnes předkládáme návrh na stavbu časového tranzistorového relé. Jeho zapojení je velmi jednoduché, přítom však dosahuje spínacích časů delších než 1 hodina. Umožňuje to použití moderního polovodičového prvků – tranzistoru řízeného elektrickým polem. Několik příkladů použití uvedených na závěr článku opět zdáleka nevyčerpává možnosti a hľoubavý radioamatér jich určitě najde mnohem více.

### Zapojení a funkce

Schéma zapojení časového relé je na obr. 1. Princip funkce je obvyklý; z napájecího zdroje se nabije elektrolytický kondenzátor, který se pak vybije přes proměnný odpor; tím se dosahuje různých vybíjecích časů. U tranzistorových zapojení časového relé bývá nejvíce potíž v tom, že bipolární tranzistor má mezi bází a emitorem poměrně malý odpor a tento odpor je paralelně připojen k vybíjecímu odporu. Delší časů je tedy možné dosáhnout jen zvětšováním kapacity elektrolytického kondenzátoru. Tranzistory řízené polem (FET), které se v poslední době objevily i u nás na trhu, mají však vlastnost, která tento problém odstraňuje. Jejich vstupní odpor, tj. odpor mezi elektrodou G a elektrodou S (analogie báze a emitoru), je rádově  $10^{10} \Omega$  i více. Znamená to, že časová konstanta obvodu  $RC$  je tedy určena výhradně velikostí odporu a kapacitou kondenzátoru a není zmenšována připojeným tranzistorem. Proto je možné dosáhnout stejných spínacích časů jako v elektronkových zapojeních.


Prestože v AR 3 a 4/68 byla obšírná informace o principu tranzistorů FET (speciálně MOSFET), zopakujeme si ještě jednou populárnější princip činnosti tohoto tranzistoru. Elektrody D a S jsou navzájem spojeny polovodivým kanálem s vodivostí typu n. Při správné polaritě zdroje protéká tímto kanálem proud i při nulovém napětí na řídící elektrodě G. Přivedením kladného nebo záporného napětí na řídící elektrodu,

Nyní se vraťme k zapojení časového relé. Použité relé MVVS je jediné dostupné relé s rozměry vhodnými pro tranzistorovou techniku, není však možné zapojit je přímo do obvodu elektrody D tranzistoru  $T_1$ , protože spíná při proudu 18 mA a to je na tento tranzistor mnoho. Relé je proto zapojeno v emitoru trans-

tří potenciometry, z toho dva přes spínače (potenciometry se spínačem). Je-li připojen jen potenciometr  $P_1$  ( $5 M\Omega$ ), je možné nastavit časy asi od 4 minut do jedné hodiny. Připojíme-li paralelně potenciometr  $P_2$  (500 k $\Omega$ ), můžeme nastavovat od 15 vteřin asi do 5 minut a při připnutí potenciometru  $P_3$  regulujeme od jedné vteřiny asi do 30 vteřin. Při regulaci potenciometry  $P_2$  a  $P_3$  musí být potenciometr  $P_1$  nastaven na maximální odpor.

### Součástky a konstrukce

Přístroj má jen několik součástek: tranzistory KF520 (MOSFET) a GC50F (možno nahradit jiným typem 0C s  $\beta$  alespoň 60), trimr do plošných spojů, dva elektrolytické kondenzátory (dva z rozměrových důvodů), jeden miniaturní odpor a relé MVVS. To je jediná součástka, kterou musíme upravit – nastavit přídržný poměr do potřebných mezi. Jde to poměrně snadno mechanickým přihybáním pružiny, která drží kotvu relé.

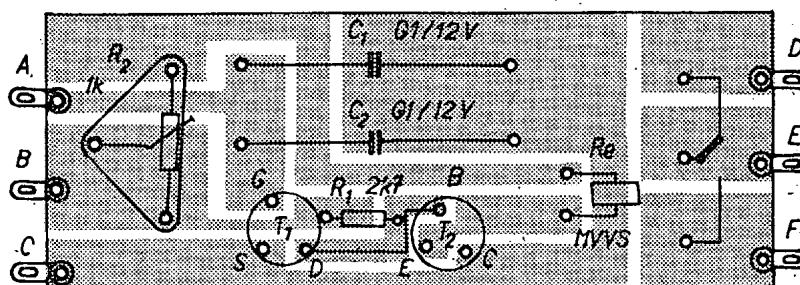

Obr. 2. Plošné spoje časového relé B28 a rozložení součástek

zistoru  $T_2$ , který je řízen spádem napětí na odporu  $R_1$ . Celé zapojení pracuje takto: při nulovém napětí na řídící elektrode G tranzistoru  $T_1$  protéká tranzistorom  $T_1$  proud asi 2,5 mA. Tento proud vytvoří na odporu  $R_1$  úbytek napětí asi 6,5 V. Při tomto napětí na bázi  $T_2$  protéká jeho emitem proud asi 12 mA. Při tomto proudu je relé rozepnuté. Stisknutím tlačítka  $T_1$  plné napájecí napětí 13,5 V. Proud tranzistorem  $T_1$  se tím zvětší asi na 4 mA, úbytek na  $R_1$  vzroste na 11 V a tranzistorem  $T_2$  protče proud kolem 22 mA. Při tomto proudu relé se spne. Po uvolnění tlačítka je napětí na elektrodě G tranzistoru  $T_1$  udržováno elektrolytickým kondenzátorem  $C_1$  a  $C_2$ . Toto napětí pomalu klesá podle vybíjecí křivky obvodu, který tvoří tyto kondenzátory a příslušný potenciometr. Jakmile napětí klesne na takovou velikost, že se proud tranzistorem  $T_2$  změní asi pod 15,5 mA, relé odpadne. Časovou konstantu obvodu a tím i čas sepnutí relé lze v širokých mezích řídit změnou velikosti vybíjecího odporu. Proto jsou paralelně ke kondenzátoru připojeny


Časové relé je postaveno jako modul na destičce s plošnými spoji B28 (obr. 2). Protože se předpokládá jeho vestavění do nějakého zařízení, není na destičce místo pro potenciometry  $P_1$ ,  $P_2$  a  $P_3$ . Ty musí být opatřeny stupnicemi a umístěny na ovládacím panelu.

### Uvádění do chodu

Trimr  $R_2$  nastavíme na maximální odpor. Připojíme napájecí napětí a potenciometrem  $P_3$  nastavíme krátký spínač čas. Stiskneme tlačítko a trimr  $R_2$  protáčíme tak dlouho, až relé sepně. Nyní tlačítko uvolníme a po určité době by mělo relé odpadnout. Tento proces můžeme urychlit tím, že zkratujeme svorky A a C a tím vybije kondenzátory  $C_1$  a  $C_2$ . Neodpadně-li relé, musíme udělat mechanický zásah a napravit pružinu, která drží kotvu relé. Oba tyto úkony několikrát opakujeme, až relé spolehlivě spíná a rozpíná. Potom už zbývá jen vztít hodinky a ocejchovat stupnice potenciometrů.


### Použití

Největší pole použití nabízí časové relé fotoamatérům – poslouží jako expoziční spínač zvětšovacího přístroje. Nej-

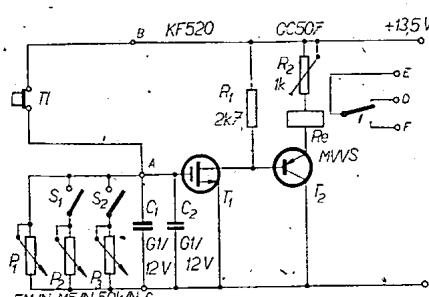

Obr. 1. Schéma časového relé

která je od základního materiálu odizolována, vytvoří se v tomto materiálu elektrické pole, které ovlivňuje tok elektronů kanálem. Funkci lze částečně přirovnat k elektronice; zde se také změnou předpěti mřížky ovlivňuje tok elektronů elektronkou. Tím, že je řídící elektroda dokonale odizolována od polovodivého kanálu a tok elektronů je řízen čistě napětím, se dosahuje velmi velkého vstupního odporu, závislého prakticky jen na jakosti použité izolační vrstvičky.

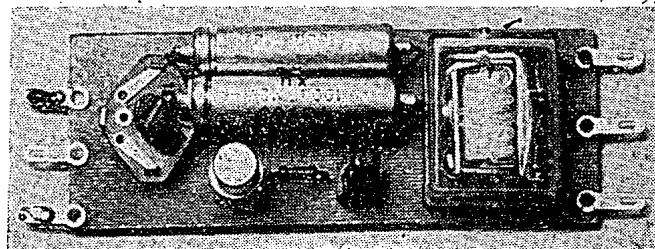

Obr. 3. Osazená destička časového relé